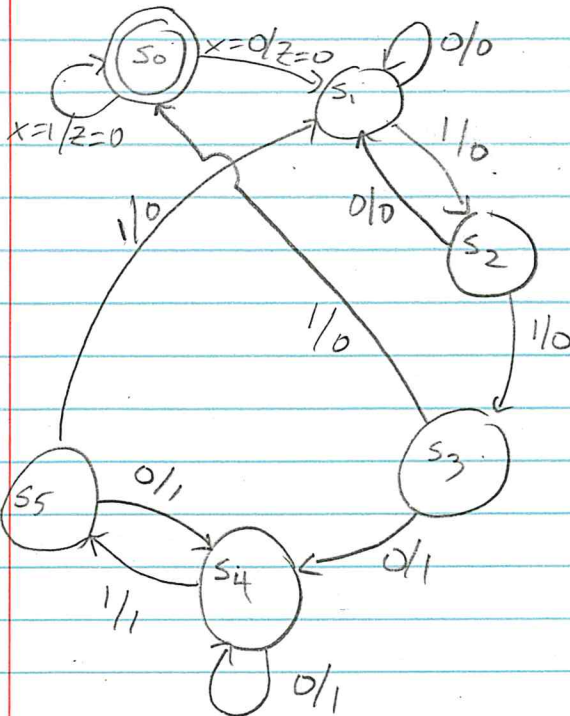


CSC 355 Assignment 3 Answers Fall 2016.

#1



S_0 : no part of sequence found
 S_1 : 0 of 0110 has been found
 S_2 : 01 of 0110 has been found
 S_3 : 011 of 0110 has been found
 S_4 : 0110 has been found
 S_5 : 01 after 0110 has been found

State Table

Present	Next		Output	
	$x=0$	$x=1$	$x=0$	$x=1$
S_0	S_1	S_0	0	0
S_1	S_1	S_2	0	0
S_2	S_1	S_3	0	0
S_3	S_4	S_0	1	0
S_4	S_4	S_5	1	1
S_5	S_4	S_1	1	0

#2.

Present AB	Next				Output			
	$xy=00$ $A+B^+$	01 A^+B^+	10 A^+B^+	11 A^+B^+	$xy=00$ z	01 z	10 z	11 z
00	00	01	10	11	0	0	1	1
01	01	10	10	00	1	1	0	0
10	11	11	11	10	1	0	1	0
11	00	00	00	01	0	1	0	1

JK Characteristic
 $Q^+ = KQ + J\bar{Q}$

JK State Table

J	K	Q	Q^+
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

AB	xy	00	01	11	10
00	0	0	1	1	1
01	0	1	0	1	1
11	0	0	0	0	0
10	1	1	1	1	1

A^+

AB	xy	00	01	11	10
00	0	1	1	1	0
01	1	0	0	0	0
11	0	0	1	0	0
10	1	1	0	1	1

B^+

and

JK Excitation

 $Q Q^+ JK$

00	0X	1	0	0	1
01	1X	1	0	1	1
10	X1	1	1	0	1
11	X0	1	1	1	0

AB \ XY	00	01	11	10
00			1	1
01		1		1
11	x	x	x	x
10	x	x	x	x

J_A

AB \ XY	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	x	x	x	x
11	1	1	1	1
10				

K_A

AB \ XY	00	01	11	10
00	1	1		
01	x	x	x	x
11	x	x	x	x
10	1	1		

J_B

AB \ XY	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01			1	1
11	1	1		
10	x	x	x	x

K_B

$$J_A = \overline{B}X\overline{Y} + \overline{B}X + \overline{X}\overline{Y} \quad K_A = B$$

$$J_B = \overline{A}Y + A\overline{X} + A\overline{Y} \quad K_B = A\overline{Y} + \overline{X}Y + \overline{A}X$$

NOTE: The question did not ask for the output (Z) equation or the circuit drawing, so I did not provide them!

#3 a)
b)

Present	Next				Output			
	$X_1X_2=00$	01	10	11	$X_1X_2=00$	01	10	11
PA	P^+Q^+	P^+Q^+	P^+Q^+	P^+Q^+	Z	Z	Z	Z
A = 00	A = 00	B = 01	B = 01	A = 00	0	0	1	0
B = 01	A = 00	A = 00	D = 11	D = 11	0	0	1	1
C = 10	A = 00	A = 00	C = 10	C = 10	1	0	1	0
D = 11	C = 10	B = 01	B = 01	C = 10	1	1	0	1
↑ ↑	↑ ↑	↑ ↑	↑ ↑	↑ ↑				
a) b)	a) b)	a) b)	a) b)	a) b)				

PA	$X_1X_2=00$	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	1	0	1	0
10	0	0	1	1

PA	$X_1X_2=00$	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	0	1	1
11	0	1	0	1
10	0	0	0	0

PA	$X_1X_2=00$	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	1	1
11	1	1	1	0
10	1	0	0	1


D Characteristic
 $Q^+ = D$
 ↑
 easy! 😊

$$P^+ = P\overline{Q}X_1 + P\overline{X}_2 + P\overline{Q}X_1 + P\overline{Q}X_1$$

$$Q^+ = P\overline{Q}X_1X_2 + P\overline{Q}X_1X_2$$

$$+ P\overline{Q}X_1 + \overline{P}X_1\overline{X}_2 + \overline{Q}X_1\overline{X}_2$$
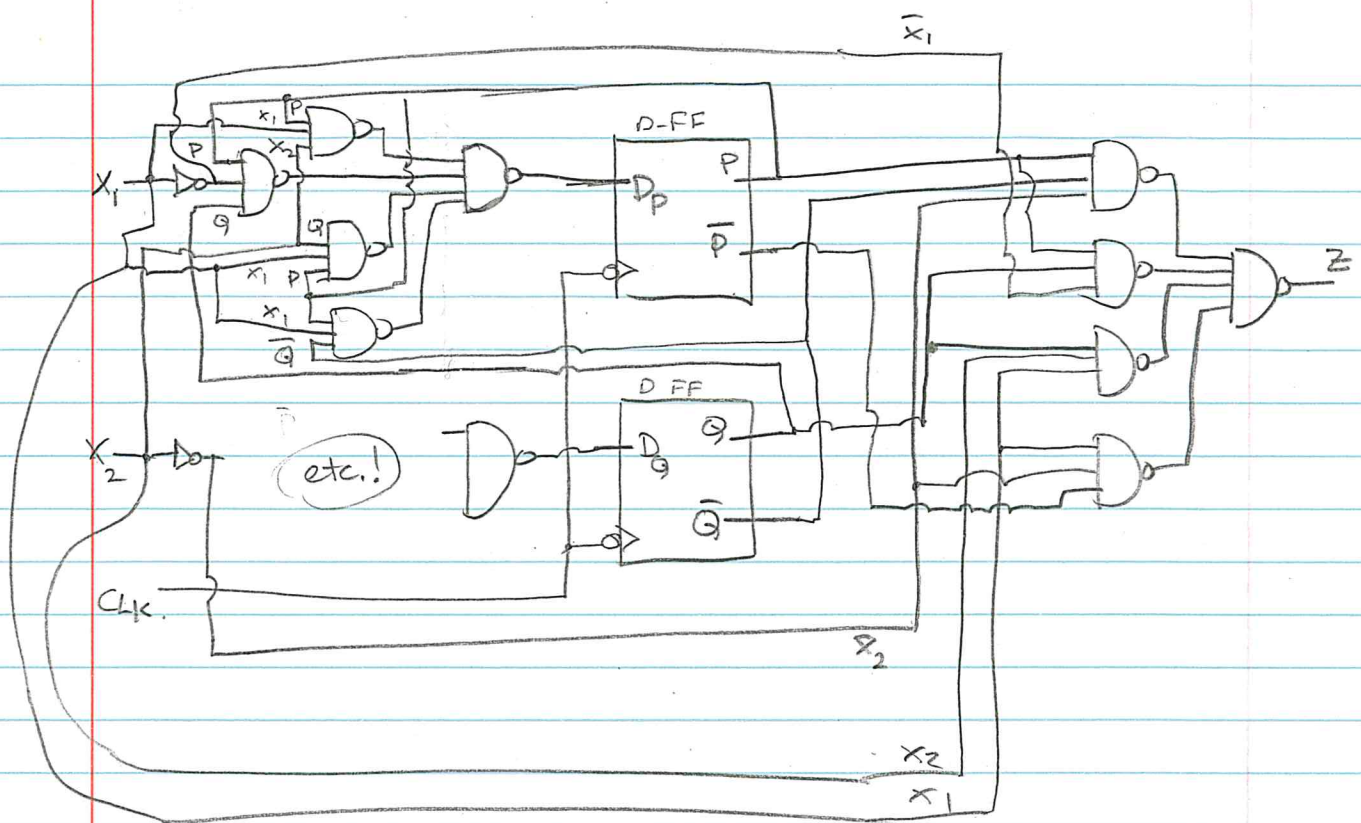
$$Z = P\overline{Q}X_2 + P\overline{Q}X_1 + \overline{Q}X_1X_2 + \overline{P}X_1\overline{X}_2$$



#4 Next State Table for


GL-F-F

GLQ	Q^+
000	0
001	1
010	0
011	1
100	0
101	0
110	1
111	1

GL	Q	Q^+
00	0	1
01	0	1
11	1	1
10	0	0

$$Q^+ = GL + \bar{G}Q$$
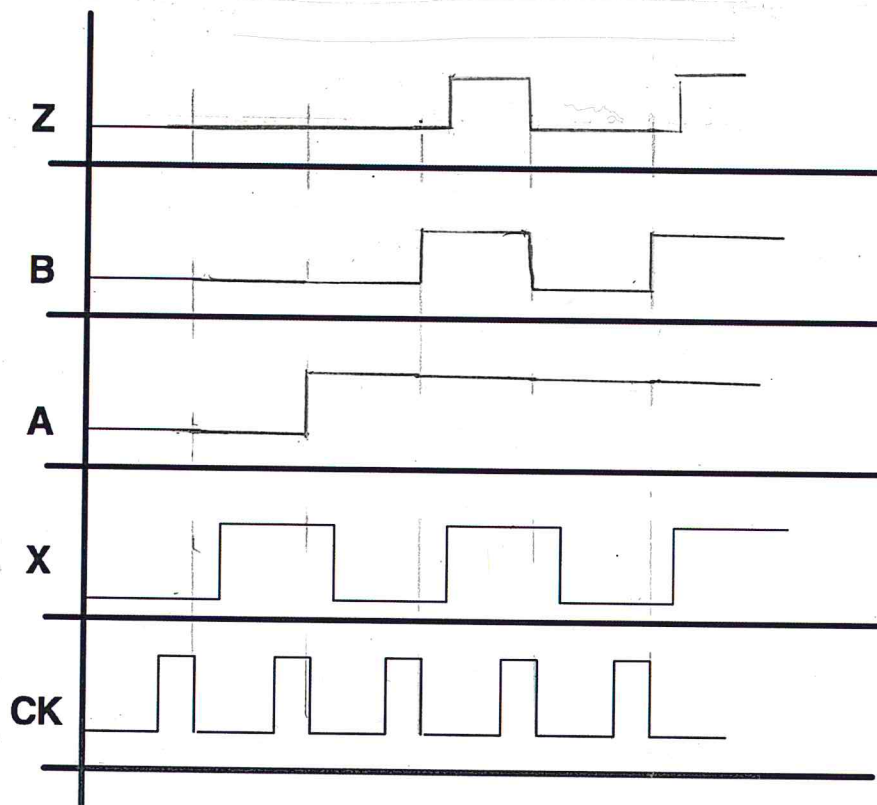
#5 $J_A = X$ $K_A = \overline{B}X$ $A^+ = \overline{K}_A A + J_A \overline{A} = \overline{\overline{B}X} A + X \overline{A} = \overline{A} \overline{B} + \overline{A} X + A \overline{B} + A X = \overline{A} \overline{B} + X$
 $J_B = A\overline{X}$ $K_B = A$ $B^+ = \overline{K}_B B + J_B \overline{B} = \overline{A} B + A \overline{X} \overline{B}$ $Z = X \overline{B}$



#6

X	Y	Q	Q ⁺	Q _D
0	0	0	0	Hi-Z
0	0	0	1	Hi-Z
0	0	1	0	Hi-Z
0	0	1	1	Hi-Z
0	1	0	1	Hi-Z
0	1	0	0	Hi-Z
0	1	1	1	Hi-Z
0	1	1	0	Hi-Z
1	0	0	0	Hi-Z
1	0	0	1	Hi-Z
1	0	1	1	Hi-Z
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

xy	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	0	0	1
11	0	1	1	0
10	0	0	1	1

Q⁺

RS Characteristic EQn

$Q^+ = \overline{R}Q + S$ (SR=0)

RS state	Q ⁺	RS Excitation
R S Q	Q ⁺	Q Q ⁺ RS
0 0 0	0	0 0 x 0
0 0 1	1	0 1 0 1
0 1 0	1	1 0 1 0
0 1 1	x	1 1 0 x
1 0 0	0	
1 0 1	0	
1 1 0	x	
1 1 1	x	


xy	00	01	11	10
00	x	0	0	x
01	0	1	1	0
11	x	0	0	x
10	x	1	0	0

$R_a = \overline{x}yQ + x\overline{y}\overline{L}_p$

xy	00	01	11	10
00	0	x	x	0
01	1	0	0	1
11	0	x	x	0
10	0	0	x	1


$S_a = \overline{x}y\overline{Q} + x\overline{y}L_p$

24

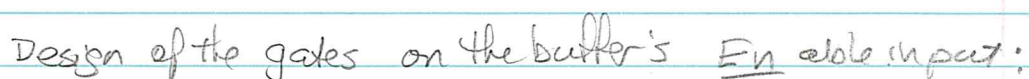
$$t_n = x \cdot y$$



D characteristic
 $\Theta^+ = D$
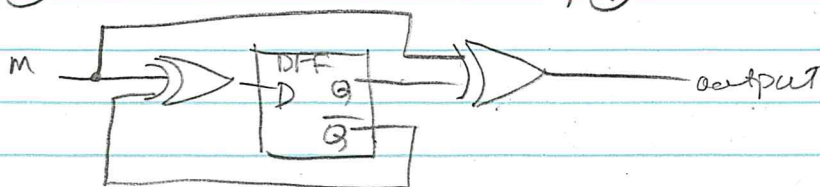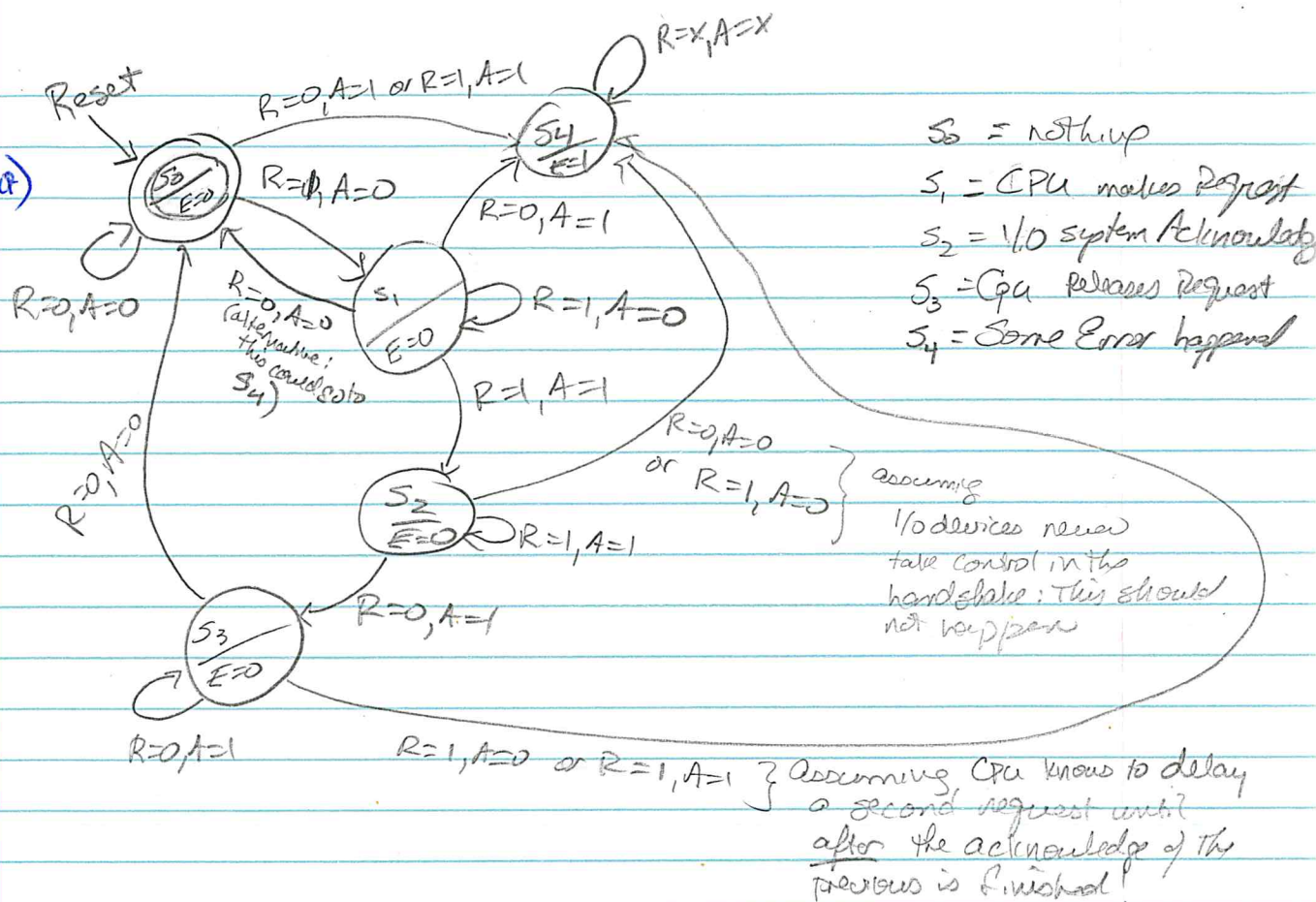
$$\begin{aligned} Q_{out} &= Q_m + \bar{Q}m \\ &= Q \oplus m \end{aligned}$$



#8

a)



b)


Present	Next				Output
	$RA=00$	01	10	11	
S_0	S_0	S_4	S_1	S_4	0
S_1	S_0	S_1	S_4	S_2	0
S_2	S_4	S_3	S_4	S_2	0
S_3	S_1	S_3	S_4	S_4	0
S_4	S_4	S_4	S_4	S_4	1

#9. a) $\bar{C} \cdot \bar{D} = \overline{C+D}$


b) $A \cdot D + A \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot D + \bar{B} \cdot \bar{C}$

#10

a)

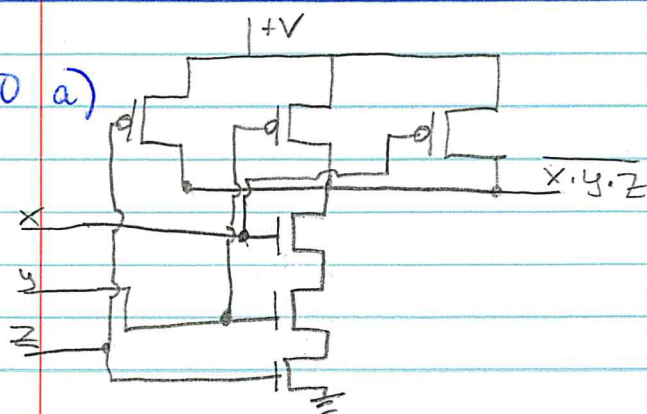

b)

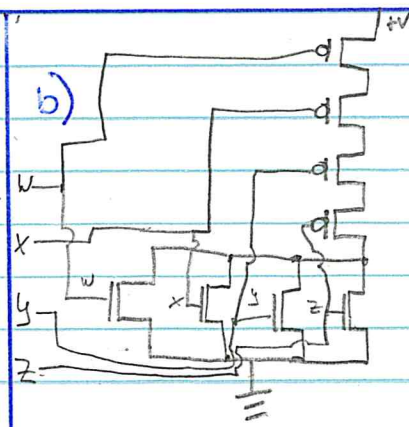

#11 Cancelled!

#12 $2^6 = 64$, Thus 6 select lines are needed

#13

